

2. a)

200020001

### Part - B


1.  $R_f = 10K\Omega$

$x = 1$

$R_i = 100\Omega$

$I_{bias} = (20 \times x) nA = 20 nA$

$V_{io} = 4.5 mV$

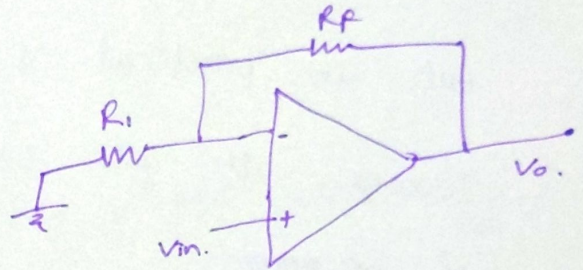

w.k.t  $V_{of} = \left(1 + \frac{R_f}{R_i}\right) V_{io}$  due to i/p offset voltage.

$= \left(1 + \frac{10 \times 10^3}{100}\right) 4.5 mV$

$= (101) 4.5 mV$

$= 454.5 mV$

and  $V_{of} = R_f I_B$  due to i/p bias current.

$= (10K)(20 nA)$

$= 200 \times 10^{-6} \times 10^{-8}$

$= 2 \times 10^{-4} = 0.2 mV$

so, total  $V_{of} = 454.5 + 0.2 mV$

$= 454.7 mV$

$V_{of} \text{ total} = 454.7 mV$




2. a)

$$xy = 1$$

so, gain = -1.

$$-\frac{R_f}{R_1} = -1$$

$$\boxed{R_f = R_1}$$

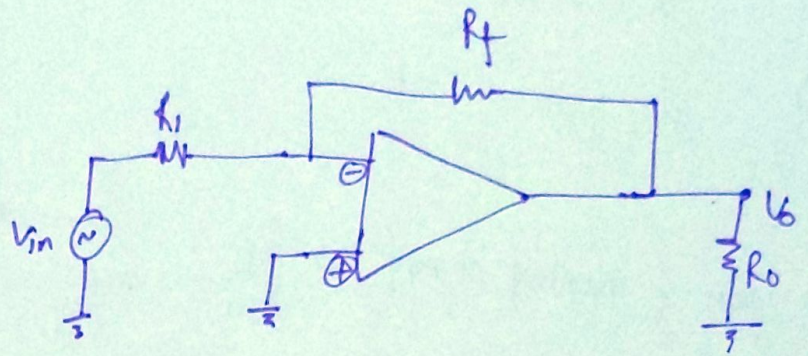

• w.k.t i/p impedance of inverting op-amp is  $R_1 + \left( \frac{R_f}{1+A} \parallel R_1 \right)$

and output impedance is  $\frac{R_o}{1+AB}$ .

b)