

$$i_1 = \frac{2}{5} \text{ A}$$

$$i_2 = \frac{1}{2} \text{ A}$$

Applying KVL

$$-V_x - 3\left(\frac{2}{5}\right) - 4 + 3\left(\frac{1}{2}\right) + V_y = 0$$


$$V_x - V_y = -\frac{6}{5} - 4 + \frac{3}{2}$$

$$V_{xy} = \frac{-12 - 40 + 15}{10} = \frac{-52 + 15}{10} = \frac{-37}{10} = \underline{\underline{-3.7 \text{ V}}}$$

②  $R_{xy} = \infty$

$$i_{xy} = \frac{-3.7 \text{ V}}{\infty} = 0 \text{ A}$$


## Problem - 2

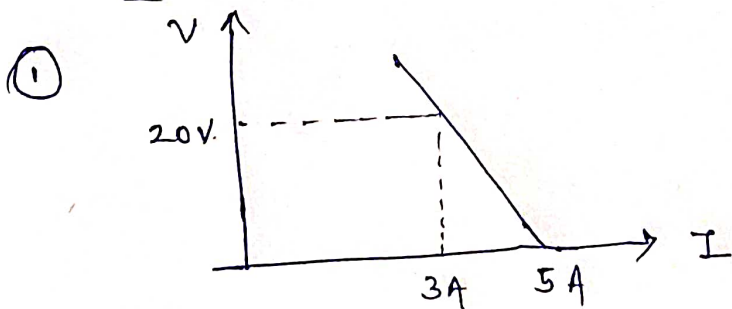

Given

$$V = 0 \text{ V}, I = 5 \text{ A} \Rightarrow \text{Current source.}$$

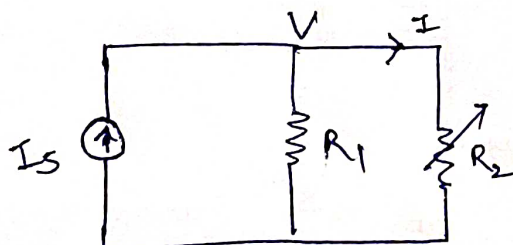
$$V = 20 \text{ V}, I = 3 \text{ A} \Rightarrow \text{Resistive network.}$$




$$V = 0, I = 5A \Rightarrow R_2 = 0\Omega$$

$$\text{at } V = 20, I = 3A \Rightarrow R_2 = \frac{20}{3}, R_1 = \frac{20}{2} = 10\Omega$$

the required circuit is

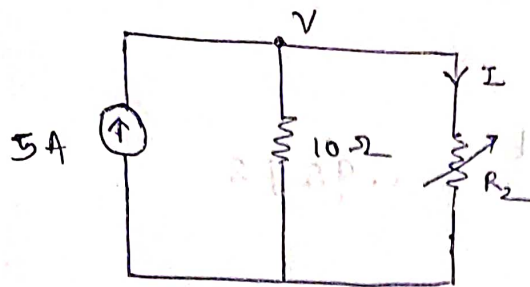


②  $R_2$  can go from 0 to  $\infty$ .

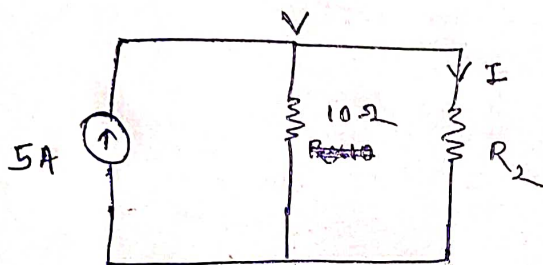


$$\text{at } R_2 = 0, V = 0V, I = 5A.$$
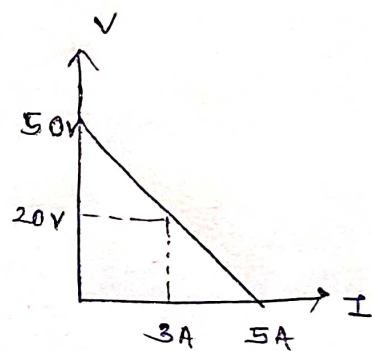
$$\text{at } R_2 = \infty, V = 50V, I = 0A.$$



Problem - 3

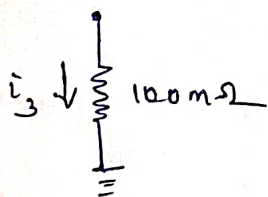

$$V = i_3 (100m\Omega)$$

$$= 2e^{-3t} (100m)$$

$$V = 0.2e^{-3t}$$

$$V = L \frac{di}{dt} \Rightarrow i_L(t) = \frac{1}{L} \int V dt$$

$$\Rightarrow i_L(t) = \frac{1}{L} \times 0.2 \int e^{-3t} dt$$

$$\Rightarrow i_L(t) = \frac{1}{0.1} \times 0.2 \times \frac{e^{-3t}}{-3} + C$$

$$\Rightarrow i_L(t) = -\frac{2}{3} e^{-3t} + C$$




$$i_L(-0.5) = 1A$$

at  $t = -0.5$ ,  $i = 1A$

$$i = -2.9878 + C$$

$$C = 3.9878$$
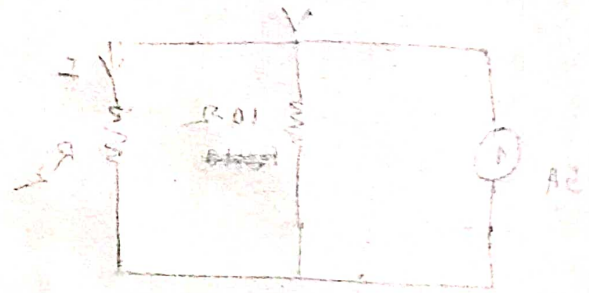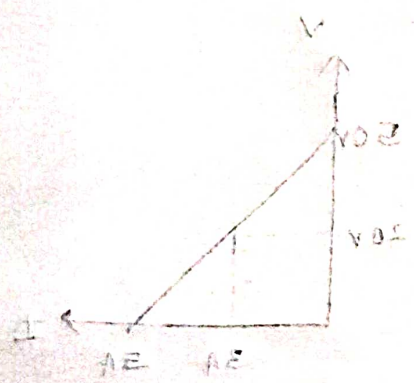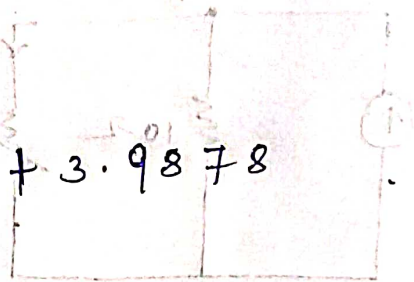
$$\therefore i_L(t) = -\frac{2}{3}e^{-3t} + 3.9878$$



$I = 2A$   
 $V = 6V$   
 $I = 0A$   
 $V = 60V$

$$V = 60V$$

$$V = 60V$$

$$V = 60V$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt + i_L(-0.5)$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt + i_L(-0.5)$$

$$i_L(t) = \frac{1}{L} \int v_L(t) dt + i_L(-0.5)$$