

## Part-A solutions

1 (a)  $\rightarrow$  (10)  
O/P voltage due to the input offset current

$$V_{oios} = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) \left(\frac{R_I R_F}{R_I + R_F}\right) I_B^+ - I_B^- R_F$$

$$= R_F (I_B^+ - I_B^-) = R_F I_{os} \text{ --- (i) --- (2)}$$

For inverting amplifier.

$$V_{oios} = 10K(75 \times 10^{-9}) = 0.75mV \text{ --- (2)}$$

For non-inverting amplifier.

$$V_{oios} = 9K(75 \times 10^{-9}) = 0.675mV \text{ --- (2)}$$

1 (b). For inverting amplifier.

$$V_{ovos} = \left(\frac{-R_F}{R_I}\right) V_{ios}$$


$$= -10 \times 3m = -30mV \text{ --- (2)}$$

For non-inverting amplifier

$$V_{ovos} = \left(1 + \frac{R_F}{R_I}\right) V_{ios} \text{ --- (2)}$$

$$= +10 \times 3m = 30mV$$



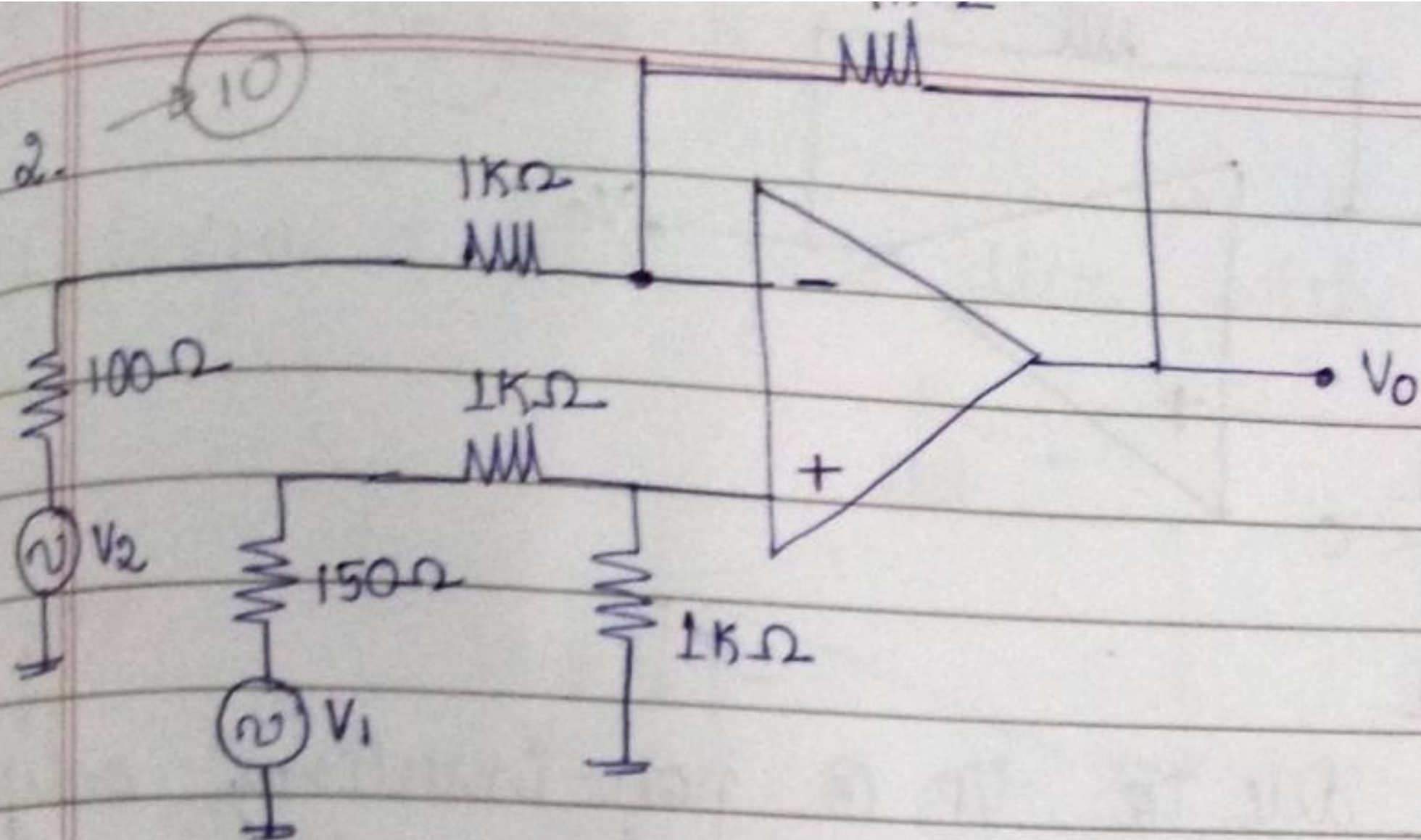

output voltage  $V_0$  due to  $V_1$  only

$$V_{01} = \left(1 + \frac{1K}{1K}\right) V_1 \left(\frac{1K}{1.15K + 1K}\right) \quad \text{--- (2)}$$


output voltage  $V_0$  due to  $V_2$  only

$$V_{02} = \left(\frac{-1K}{1.1K}\right) V_2 \quad \text{--- (2)}$$

$$V_0 = V_{01} - V_{02}$$


It is observed that  $V_0$  not proportional to  $(V_{01} - V_{02})$  (2)

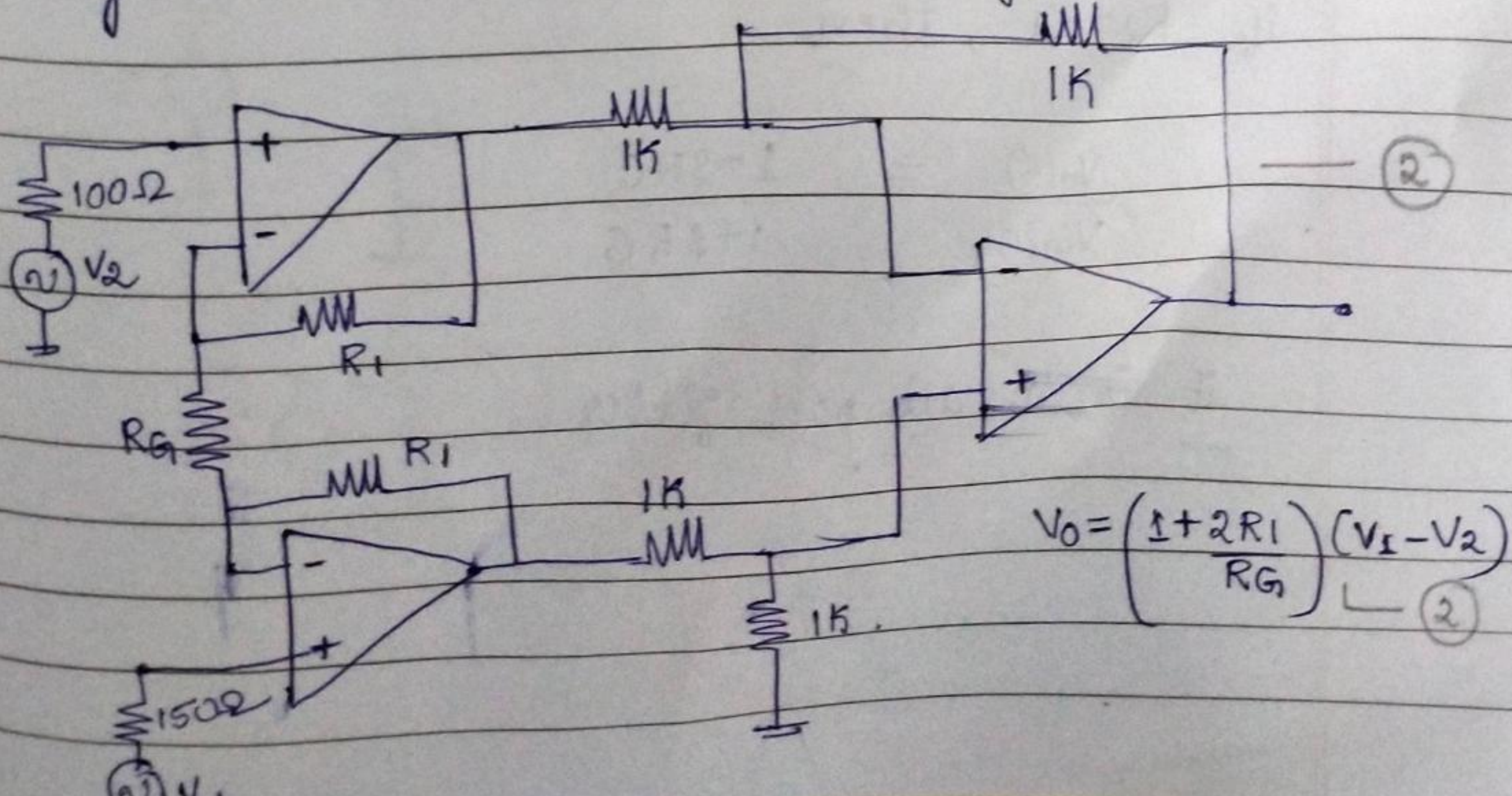→ The  $V_0$  can be made proportional to  $(V_1 - V_2)$  by using the instrumentation amplifier.


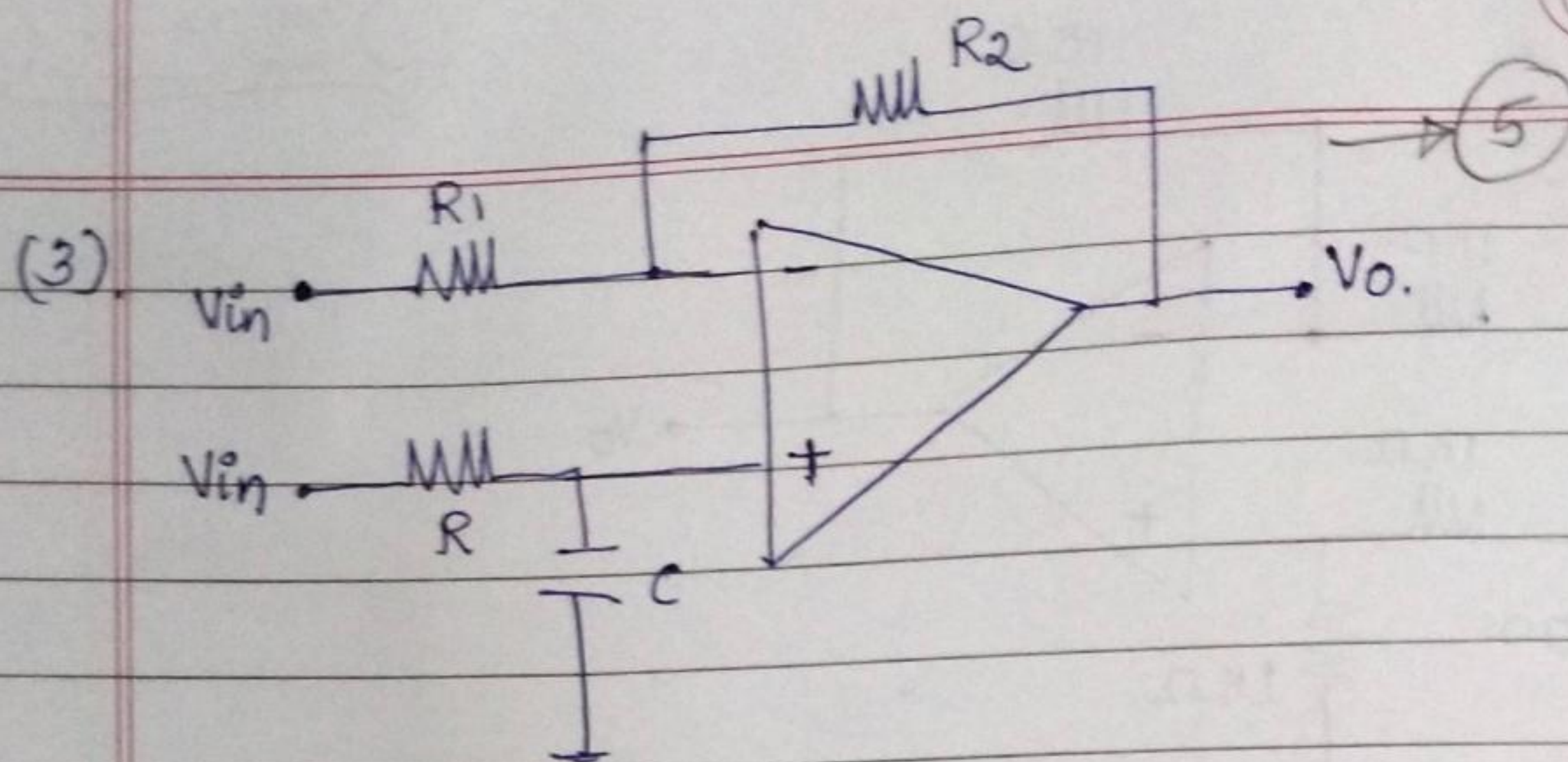
$$V_0 = \left(1 + \frac{2R_1}{R_G}\right) (V_1 - V_2) \quad \text{--- (2)}$$





o/p voltage due to i/p @ non-inverting only

$$V_o(s) = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \frac{V_{in}(s)}{1 + sRC} \quad \text{--- (a)} \quad \text{--- (2)}$$

o/p voltage due to i/p @ inverting only

$$V_{o2}(s) = -\frac{R_2}{R_1} V_{in} \quad \text{--- (b)}$$

$$V_o(s) = \frac{V_{in}(s)}{1 + sRC} \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) - V_{in} \frac{R_2}{R_1}$$

$$\frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right) \left[ \frac{1 - \frac{(R_2/R_1)(1 + sRC)}{(1 + R_2/R_1)}}{1 + sRC} \right] \rightarrow (5)$$

if  $R_2 = R_1$ , then

$$\frac{V_o(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1 - sRC}{1 + sRC}$$

it is a all pass filter.